# Trabalho AOC

#### Amyr Allan, João Pedro, Pedro Flenik

### Questão 1

O trecho de código é essencialmente calcula o somatório de 1 até 9 (inclusivo), guardando o valor resultante na memória.

```
int main() {
    int w = 0;
    int x = 10;


while ( x != 0 ) {
        x -= 1;
        w += x;
    }

x = w;
}
```

#### Questão 2

```
main:
    MOVLW 5;
    MOVWF 0x08; MEM[0x08] representa x
    MOVLW 7
    MOVWF 0x0A; MEM[0x0A] representa y
continue:
   DECF 0x08, 1
   MOVLW O
    ADDWF 0x08, 0; Atribuindo o valor de x para W
    ADDWF 0x0A, 0; Somando o valor de x com y
    MOVWF 0x0C; MEM[0x0C] representa z
    MOVLW O
    ADDWF 0x08, 0; Atribuindo valor de x para W
    ANDWF 0x0A, 0; Fazendo bitwise and de x e y
    MOVWF 0x0E; MEM[0x06] representa q
    MOVLW 1
    ADDWF 0x0C, 0
    SUBWF 0x0E, 0;
    MOVWF 0x10; MEM[0x08] auxilia no teste do loop
    DECFSZ 0x0E, 1;
    GOTO continue
    END
```

# Questão 3

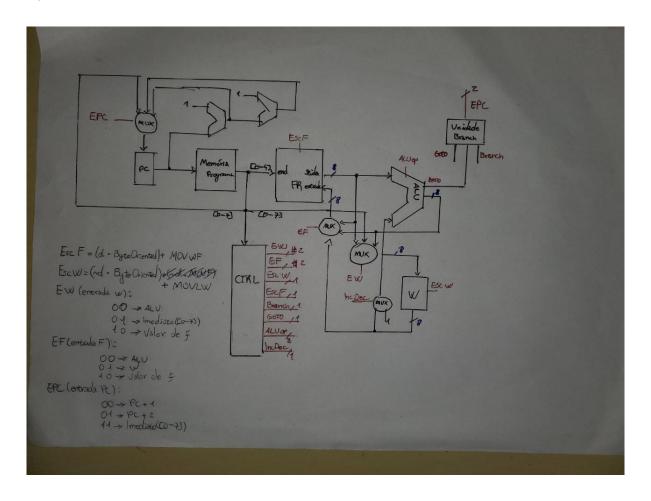

# Questão 4

| Ins    | EW | $\mathbf{E}\mathbf{F}$ | $\operatorname{EscW}$ | $\operatorname{EscF}$ | Branch | GOTO | ALUop | $\operatorname{IncDec}$ | EPC                    |
|--------|----|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------|------|-------|-------------------------|------------------------|
| MOVLW  | 01 | X                      | 1                     | 0                     | 0      | 0    | X     | X                       | 00                     |
| ADDWF  | 00 | 00                     | !d                    | d                     | 0      | 0    | 00    | 0                       | 00                     |
| SUBWF  | 00 | 00                     | !d                    | d                     | 0      | 0    | 01    | 0                       | 00                     |
| MOVWF  | X  | 01                     | 0                     | 1                     | 0      | 0    | X     | X                       | 00                     |
| MOVF   | 10 | 10                     | !d                    | d                     | 0      | 0    | X     | X                       | 00                     |
| DECF   | 00 | 00                     | !d                    | d                     | 0      | 0    | 01    | 1                       | 00                     |
| DECFSZ | 00 | 00                     | !d                    | d                     | 1      | 0    | 01    | 1                       | $0(Branch \cdot zero)$ |
| GOTO   | X  | X                      | 0                     | 0                     | 1      | 1    | X     | X                       | 11                     |